
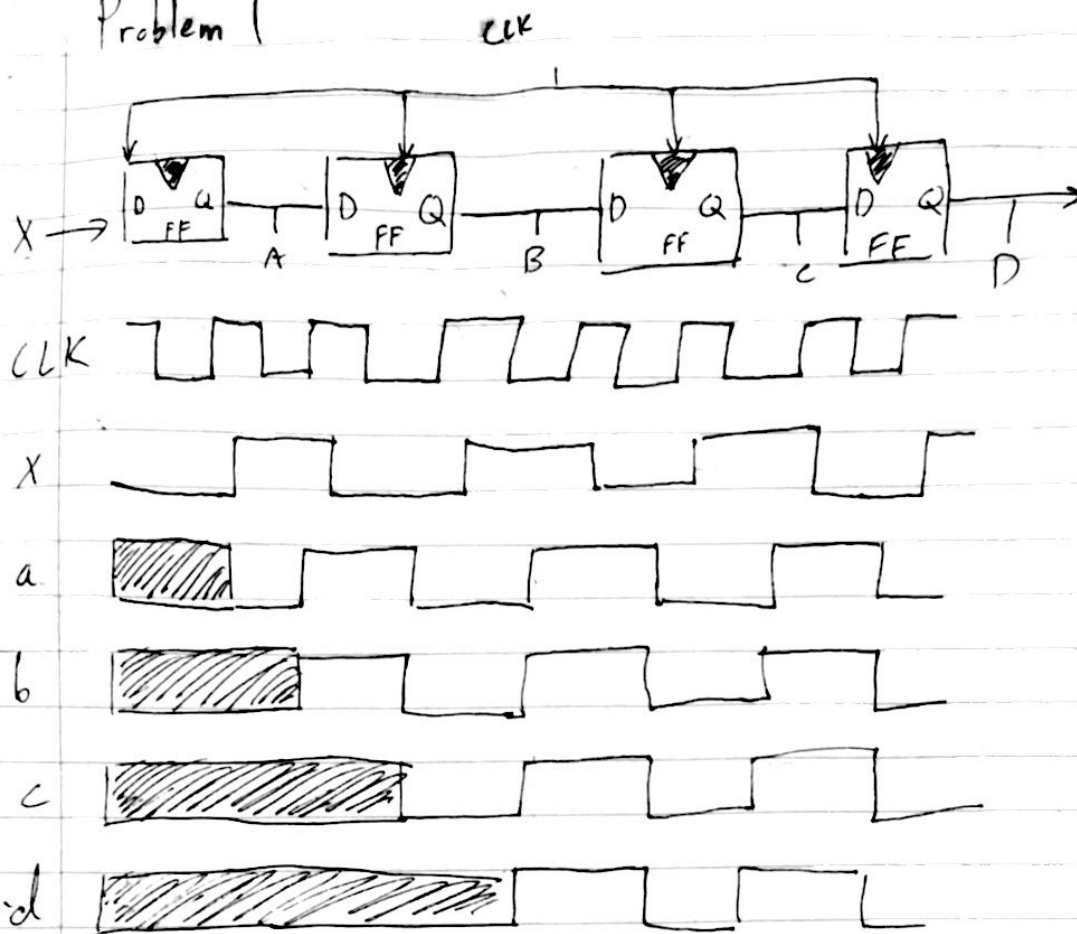


## Problem 1

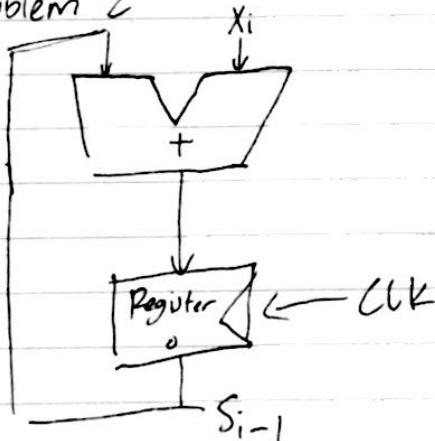

## Problem 2



Given  
adder delay = 2 ns

register setup = 1 ns  
CLK -  $t_{c-q}$  = 1 ns  
 $f = 400 \text{ MHz}$

Calculation  
Total Delay = 2 + 1 + 1  
= 4 ns

Period  $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{400 \text{ MHz}} = 2.5 \text{ ns}$

4 > 2.5 Error


If period

$T = 4 \text{ ns}$

4 = 4

so  $f = \frac{1}{4} = 250 \text{ MHz}$

Problem 3

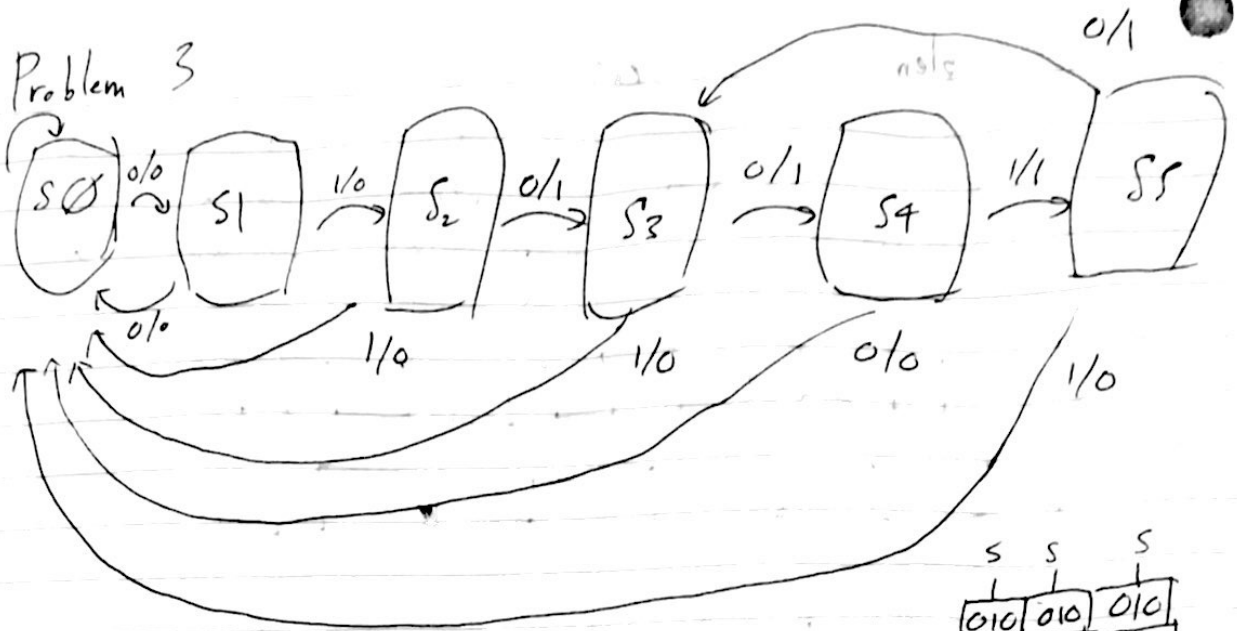

S	S	S
010	010	010
001	111	111

PS	Input	NS	Output
000	0	001	0
000	1	000	0
001	0	000	0
001	1	010	0
010	0	011	1
010	1	000	0
011	0	100	1
011	1	000	0
100	0	000	0
100	1	101	1
101	0	010	1
101	1	000	0

